

Kurzfragen

Kf 1

$z = 3$ Zweige

→ 1 Knotengleichung

$$i_1 = i_2 + i_3$$

→ 2 Maschengleichungen

$$u_q = L \cdot \dot{i} + i_2 \cdot \frac{1}{G}$$

$$i_2 \cdot \frac{1}{G} = \frac{1}{C} \cdot \int i_3 \, dt$$

Kf 2

→ Test